

# 04 - Seven segment display

---

## My repository

[My git - Tomáš Kříčka, 223283](#)

### 1. Truth table for 7-segment display

Hex	Inputs	A	B	C	D	E	F	G
0	0000	0	0	0	0	0	0	1
1	0001	1	0	0	1	1	1	1
2	0010	0	0	1	0	0	1	0
3	0011	0	0	0	0	1	1	0
4	0100	1	0	0	1	1	0	0
5	0101	0	1	0	0	1	0	0
6	0110	0	1	0	0	0	0	0
7	0111	0	0	0	1	1	1	1
8	1000	0	0	0	0	0	0	0
9	1001	0	0	0	0	1	0	0
A	1010	0	0	0	1	0	0	0
b	1011	1	1	0	0	0	0	0
C	1100	0	1	1	0	0	0	1
d	1101	1	0	0	0	0	1	0
E	1110	0	1	1	0	0	0	0
F	1111	0	1	1	1	0	0	0

### Connection table - Nexys A7-50T

Output pins	FPGA pin	FPGA package pin
CA	IO_L24N_T3_A00_D16_14	T10
CB	IO_25_14	R10

Output pins	FPGA pin	FPGA package pin
CC	IO_25_15	K16
CD	IO_L17P_T2_A26_15	K13
CE	IO_L13P_T2_MRCC_14	P15
CF	IO_L19P_T3_A10_D26_14	T11
CG	IO_L4P_T0_D04_14	L18
DP	IO_L19N_T3_A21_VREF_15	H15
AN0	IO_L23P_T3_FOE_B_15	J17
AN1	IO_L23N_T3_FWE_B_15	J18
AN2	IO_L24P_T3_A01_D17_14	T9
AN3	IO_L19P_T3_A22_15	J14
AN4	IO_L8N_T1_D12_14	P14
AN5	IO_L14P_T2_SRCC_14	T14
AN6	IO_L23P_T3_35	K2
AN7	IO_L23N_T3_A02_D18_14	U13

## 2. seven segment display decoder

Architecture VHDL

```

architecture Behavioral of hex_7seg is

begin
    p_7seg_decoder : process(hex_i)
    begin
        case hex_i is
            when "0000" =>
                seg_o <= "0000001";    -- 0
            when "0001" =>
                seg_o <= "1001111";    -- 1
            when "0010" =>
                seg_o <= "0010010";    -- 2
            when "0011" =>
                seg_o <= "0000110";    -- 3
            when "0100" =>
                seg_o <= "1001100";    -- 4
            when "0101" =>
                seg_o <= "0100100";    -- 5
            when "0110" =>

```

```

        seg_o <= "0100000";    -- 6
    when "0111" =>
        seg_o <= "0001111";    -- 7
    when "1000" =>
        seg_o <= "0000000";    -- 8
    when "1001" =>
        seg_o <= "0000100";    -- 9
    when "1010" =>
        seg_o <= "0001000";    -- A
    when "1011" =>
        seg_o <= "1100000";    -- b
    when "1100" =>
        seg_o <= "0110001";    -- C
    when "1101" =>
        seg_o <= "1000010";    -- d
    when "1110" =>
        seg_o <= "0110000";    -- E
    when others =>
        seg_o <= "0111000";    -- F
    end case;
end process p_7seg_decoder;

```

## Testbench stimulus

```

architecture Behavioral of tb_hex_7seg is

    signal s_hex_i : std_logic_vector (4 - 1 downto 0);
    signal s_seg_o : std_logic_vector (7 - 1 downto 0);

begin
    uut_hex_7seg : entity work.hex_7seg
        port map(
            hex_i => s_hex_i,
            seg_o => s_seg_o
        );

    p_stimulus : process
    begin
        report "simulation start" severity note;

        s_hex_i <= "0000"; wait for 100 ns;
        s_hex_i <= "0001"; wait for 100 ns;
        s_hex_i <= "0010"; wait for 100 ns;
        s_hex_i <= "0011"; wait for 100 ns;
        s_hex_i <= "0100"; wait for 100 ns;
        s_hex_i <= "0101"; wait for 100 ns;
        s_hex_i <= "0110"; wait for 100 ns;
    end process;
end architecture;

```


```

s_hex_i <= "0111"; wait for 100 ns;
s_hex_i <= "1000"; wait for 100 ns;
s_hex_i <= "1001"; wait for 100 ns;
s_hex_i <= "1010"; wait for 100 ns;
s_hex_i <= "1011"; wait for 100 ns;
s_hex_i <= "1100"; wait for 100 ns;
s_hex_i <= "1101"; wait for 100 ns;
s_hex_i <= "1110"; wait for 100 ns;
s_hex_i <= "1111"; wait for 100 ns;

report "simulation end" severity note;
wait;
end process p_stimulus;

```

## Waveforms

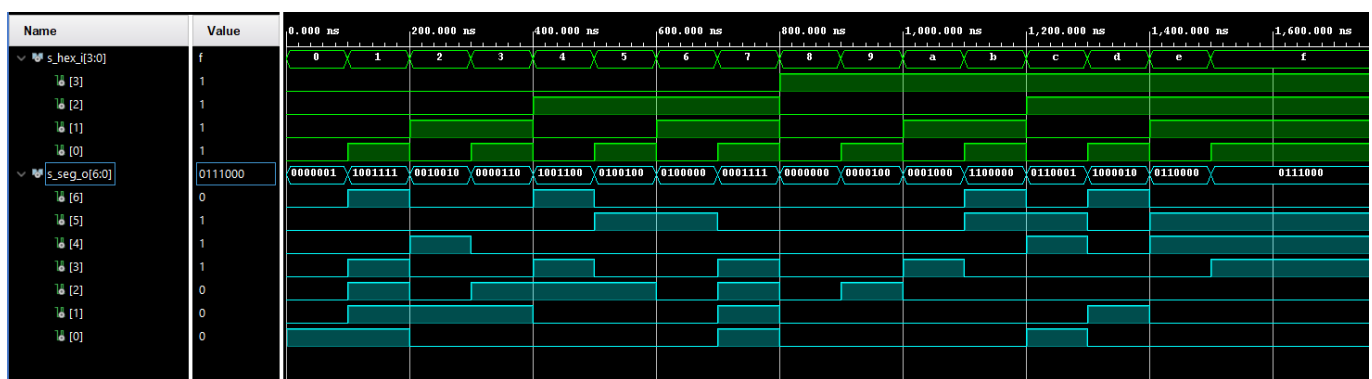

## 3. instantiation of `top.vhd` code

```

architecture Behavioral of top is

begin
    hex2seg : entity work.hex_7seg
        port map(
            hex_i => SW,
            seg_o(6) => CA,
            seg_o(5) => CB,
            seg_o(4) => CC,
            seg_o(3) => CD,
            seg_o(2) => CE,
            seg_o(1) => CF,
            seg_o(0) => CG
        );
end;

```

```

-- connect one common anode to 3,3V
AN <= b"1111_0111";

-- display
LED(3 downto 0) <= SW;
LED(4) <= '1' when (SW = "0000") else '0';
LED(5) <= '1' when (SW > "1001") else '0';
LED(6) <= '1' when (SW(0) = '1') else '0';
LED(7) <= '1' when (SW = "0001") or (SW = "0010") or (SW = "0100") or (SW =
"1000") else '0';

end Behavioral;

```

### LEDs(7:4)

Hex	Inputs	LED4	LED5	LED6	LED7
0	0000	1	0	0	0
1	0001	0	0	1	1
2	0010	0	0	0	1
3	0011	0	0	1	0
4	0100	0	0	0	1
5	0101	0	0	1	0
6	0110	0	0	0	0
7	0111	0	0	1	0
8	1000	0	0	0	1
9	1001	0	0	1	0
A	1010	0	1	0	0
b	1011	0	1	1	0
C	1100	0	1	0	0
d	1101	0	1	1	0
E	1110	0	1	0	0
F	1111	0	1	1	1

### Code for LEDs(7:4)

```
LED(3 downto 0) <= SW;
LED(4) <= '1' when (SW = "0000") else '0';
LED(5) <= '1' when (SW > "1001") else '0';
LED(6) <= '1' when (SW(0) = '1') else '0';
LED(7) <= '1' when (SW = "0001") or (SW = "0010") or (SW = "0100") or (SW =
"1000") else '0';
```

Waveforms

